



Technologie des ordinateurs

Ecole Supérieure Polytechnique (ESP)

Département Génie Informatique (DGI)

Diplôme Supérieur de Technicien en Informatique (DSTI)

Licence 1

Année académique 2019-2020



Chapitre 2 : Représentation et traitement de l'information :

Logique combinatoire

Comment sont traitées les informations dans les ordinateurs ?

OBJECTIFS DU CHAPITRE



- ❑ Ce cours a pour objectifs de permettre à l'étudiant de pouvoir :
- ❑ Comprendre le fonctionnement des composants internes des ordinateurs à travers la maîtrise
 - de l'algèbre de Boole,
 - des portes logiques et des circuits logiques,
 - de la logique combinatoire,
 - Apprendre la structure de quelques circuits combinatoires souvent utilisés (additionneur, soustracteur, décodeur, multiplexeur, afficheur 7 segments, ...),
 - Apprendre comment utiliser des circuits combinatoires pour concevoir d'autres circuits plus complexes.

PLAN




- ❑ Algèbre de Boole
 - Variables booléennes
 - Opérations logiques élémentaires
- ❑ Fonctions (ou portes) logiques
 - fonctions logiques élémentaires (AND, OR et NOT)
 - fonctions logiques induites (NAND, NOR et XOR)
- ❑ Théorèmes fondamentaux
 - Théorèmes de base
 - Théorèmes de De Morgan
- ❑ Universalité des portes NAND et NOR
- ❑ Simplification des fonctions logiques
 - méthodes algébriques et
 - Tables de Karnaugh
- ❑ Quelques applications des circuits (additionneur, soustracteur, comparateur, UAL, multiplexeur, démultiplexeur, codeur, décodeur, transcodeur)

INTRODUCTION



- ❑ Un système numérique complexe est réalisé à partir
 - d'un assemblage hiérarchique d'**opérateurs logiques** élémentaires
 - réalisant des opérations simples sur des **variables logiques**.
- ❑ Les systèmes (circuits) logiques fonctionnent en mode binaire \Rightarrow les variables d'entrée et de sortie sont **booléennes**.
- ❑ Une variable logique (dite booléenne) est une grandeur binaire ;
 - peut prendre 2 valeurs (états) **0** (faux ou niveau bas) ou **1** (vrai ou niveau haut).
 - utilisée pour représenter une proposition ou l'état d'un objet.
- ❑ Dans la pratique il ne s'agira pas de niveaux discrets mais plutôt de plages de tension.
- ❑ En électronique numérique, toute tension est interprétée comme une suite de symboles logiques (0/1). La manipulation de ces symboles est basée sur l'algèbre de Boole ou algèbre booléenne.
- ❑ La manipulation de ces symboles est basée sur l'algèbre de Boole .

haut	bas
vrai	faux
oui	non
1	0

 


INTRODUCTION



□ Deux grands types de circuits logiques :


- **circuits logiques combinatoires** :

 - Circuits numériques dont la sortie ne dépend que de l'état présent des entrées (sans mémoire des états passés); pour chaque état d'une combinaison d'entrée correspond un et unique état de sortie.



- **circuits logiques séquentielles** (avec mémoire) :

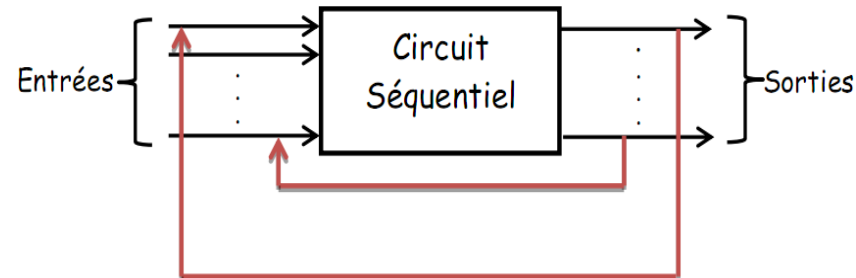- valeurs de sorties dépendent non seulement des valeurs d'entrée, mais aussi de l'état précédent des sorties du circuit.
- la logique séquentielle est donc une logique combinatoire avec une mémorisation des sorties.



Portes ou opérations ou fonctions logiques




◆ *Opérations logiques élémentaires*

□ L'algèbre de Boole ne possède que trois opérations.

- Addition : $+$ OU OR
- Multiplication : \cdot ET AND
- Complément ou inversion : \bar{A} NON NOT

□ **Tables de vérité**

 □ Beaucoup de circuits possèdent plusieurs entrées pour une sortie.



□ La table de vérité permet de décrire l'état de la sortie en fonction des combinaisons des entrées.

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Portes ou opérations ou fonctions logiques



◆ *Opérations de base*

❑ **Fonction NON (NOT)**


❑ Elle ne concerne qu'une variable à la fois ; son résultat est la **complémentation** ou l'**inversion**.

❑ Elle se note $S = \bar{A}$.

❑ Sa table de vérité est:

A	S
0	1
1	0

❑ Les symboles correspondants sont :

 

❑ IEC (International Electrotechnical Commission),

❑ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Portes ou opérations ou fonctions logiques



◆ Opérations de base


❑ Fonction OU (OR)

❑ Elle s'exprime par l'addition $S = A + B$. Sa table de vérité est :

❑ Sa table de vérité est :

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

❑ Le symbole correspondant est :

 

Norme IEC (nouvelle)



Norme IEEE (ancienne)

❑ **NB** : Une opération OU peut avoir N entrées. Si une entrée est à l'état 1, la sortie $S = 1$. 1 est alors prioritaire.

Portes ou opérations ou fonctions logiques



◆ Opérations de base


❑ Fonction ET (AND)

❑ Elle s'exprime par la **multiplication** : $S = A B$ ou $S = A \cdot B$.


❑ Sa table de vérité est :

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

❑ Le symbole correspondant est :

 

Norme IEC (nouvelle)

 

Norme IEE (ancienne)

❑ **NB** : Une opération ET peut avoir N entrées. Si une entrée est à l'état 0, la sortie $S=0$. 0 est alors prioritaire.

Portes ou opérations ou fonctions logiques



◆ Opérations induites



❑ Opération NON-OU (NOR)

❑ Elle s'exprime par l'**addition complémentée**
 $S = \overline{A + B}$.

❑ Sa table de vérité est :

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

❑ Les symboles correspondants sont :

  

❑ **NB** : $\overline{\overline{A + B}} \neq \overline{A} + \overline{B}$



❑ Opération NON-ET (NAND)

❑ Elle s'exprime par la **multiplication complémentée**
 $S = \overline{AB}$ ou $S = \overline{A \cdot B}$.

❑ Sa table de vérité est :

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

❑ Les symboles correspondants sont :

  

❑ **NB** : $\overline{\overline{AB}} \neq \overline{A} \overline{B}$

Portes ou opérations ou fonctions logiques



◆ Opérations induites



❑ Opération OU-EXCLUSIF (XOR)

❑ Elle s'exprime par $S = A \oplus B$.

❑ Sa table de vérité est :

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

❑ Les symboles correspondants sont :

  

❑ **NB** : $A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$



❑ Opération NON-OU-EXCLUSIF (XNOR)

❑ Elle s'exprime par $S = \overline{A \oplus B}$.

❑ Sa table de vérité est :

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

❑ Les symboles correspondants sont :

  

❑ **NB** : $\overline{A \oplus B} = AB + \bar{A}\bar{B}$

$$\overline{A \oplus B} = \bar{A} \oplus \bar{B} = A \oplus \bar{B}$$



◆ *Notions de min-termes et max-termes :*

- ❑ Un min-terme est donc représenté par un produit logique comportant tous les termes de base sans exception sous leur forme vraie ou leur forme complémentée.
- ❑ Un max-terme est donc représenté par la somme logique comportant tous les termes de base sans exception sous leur forme vraie ou leur forme complémentée.
- ❑ Exemple : 3 variables

A	B	C	S	Min – termes	Max – termes
0	0	0	1	$\bar{A} \bar{B} \bar{C}$	
0	0	1	1	$\bar{A} \bar{B} C$	
0	1	0	0		$A + \bar{B} + C$
0	1	1	0		$A + \bar{B} + \bar{C}$
1	0	0	0		$\bar{A} + B + C$
1	0	1	1	$A \bar{B} C$	
1	1	0	0		$\bar{A} + \bar{B} + C$
1	1	1	1	$A B C$	

Expression logique :

Somme de produits

$$S = \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} \bar{B} C + A \bar{B} C + A B C$$


Produit de sommes

$$S = (A + \bar{B} + C)(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C)$$

❖ *Chronogramme (diagramme des temps):*

- ❑ Plusieurs modèles pour la description du fonctionnement désiré d'un système et de la conception d'un système.
- ❑ **Chronogramme** (diagramme des temps): C'est le graphe de l'évolution temporelle des variables et des fonctions logiques.
 - C'est un modèle graphique qui représente l'évolution au cours du temps de toutes les entrées et sorties du système.
 - Cette représentation permet de définir un certain nombre d'états du système.
 - L'état initial est choisi arbitrairement.

Exemple : Chronogramme d'une fonction ET

 



◆ *Conception et représentation d'un circuit numérique*

- ❑ Dans beaucoup d'applications, on cherche à réaliser un circuit à partir d'une description théorique (cahier des charges).
- ❑ On établit
 1. d'abord la **table de vérité**,
 2. puis on détermine l'**expression algébrique**
 3. et enfin on représente le **schéma du circuit**.
- ❑ La conception d'un circuit numérique peut être délicate, car il peut y avoir de multiples contraintes :
 - obligation ou non d'utiliser des puces du même type (matériel)
 - minimiser ou non le nombre de portes (consommation)
 - optimiser ou non la rapidité de l'opération (caractéristiques)
 - permettre ou non des modifications ultérieures (souplesse)
 - ...

Conception et représentation d'un circuit numérique



◆ *Conception et représentation d'un circuit numérique*

❑ Exercice d'application 1 :

- ❑ Concevoir un circuit à trois entrées, dont la sortie est à l'état haut si le nombre d'entrées à l'état haut vaut 2 ou 3.

- ❑ Sa table de vérité est :

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$s = \bar{A}BC$$

$$s = A\bar{B}C$$

$$s = AB\bar{C}$$

$$s = ABC$$

- ❑ $S = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

- ❑ Résultat final $S = AB + AC + BC$ Comment trouver ceci ?



◆ *Simplification des fonctions logiques*

□ Nécessité :

- Utiliser le moins de composants possibles
- Simplifier au maximum le schéma de câblage
- Il faut donc trouver la forme minimale de l'expression logique considérée.

□ Deux méthodes :

- Mathématique ou Algébrique (en utilisant des propriétés et des théorèmes)
- Graphique (tableaux de Karnaugh; ...)

Simplification des expressions logiques




◆ *Simplification algébrique*


□ Théorèmes fondamentaux

□ *Théorèmes de base*

Multiplication

 

Addition

 

- Commutativité : $A + B = B + A$ et $A \cdot B = B \cdot A$
- Associativité : $A + (B + C) = (A + B) + C$ et $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
- Distributivité : $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
- Trois résultats utiles : $\overline{\overline{A}} = A$ $A + A \cdot B = A$ et $A + \bar{A} \cdot B = A + B$

□ **Exercice d'application 2** : Démontrer ces trois dernières relations.

◆ *Simplification algébrique*

- ❑ Théorèmes fondamentaux
- ❑ ***Théorèmes de De Morgan***
- ❑ Utiles pour convertir des sommes en des produits et vice-versa.
- ❑ Théorèmes pour 2 variables :

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

- ❑ Théorèmes pour N variables :

$$\overline{\sum x_i} = \prod \bar{x}_i$$

$$\overline{\prod x_i} = \sum \bar{x}_i$$

- ❑ **Exercice d'application 3 :**
- ❑ Simplifier les expressions suivantes :

1. $F = (A + B)(\bar{A} + \bar{B})$

2. $F = \overline{\bar{A}B + \bar{A} + B}$

3. $F = \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} C$

Simplification des expressions logiques




◆ *Simplification algébrique*

- Universalité des portes NAND et NOR
- Il est possible de réaliser toutes les opérations booléennes au moyen d'une seule sorte d'opérateur : opérateurs NAND ou opérateurs NOR. Elle permettent de réaliser n'importe quelle autre porte.

Pour NAND

Pour NOR

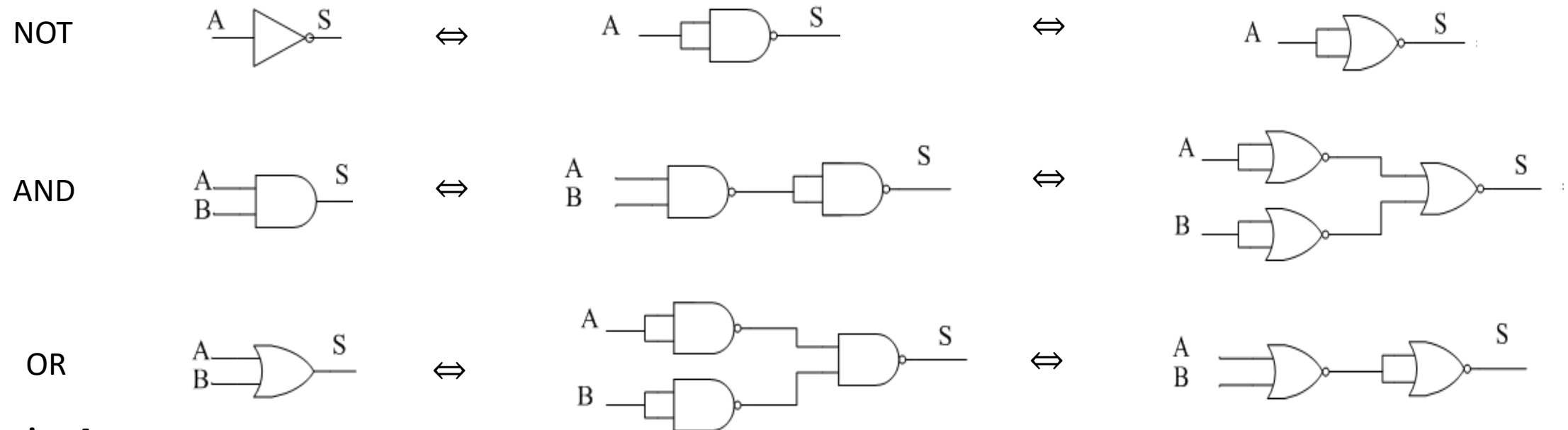

□ Exercice 4 :

- Réaliser à l'aide d'opérateurs NAND puis NOR l'opérateur XOR : $S = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$

◆ *Simplification graphique : table de Karnaugh*

□ Permet d'écire une équation booléenne, de la simplifier et de déduire une implémentation des composants pour le montage correspondant.

- Avec $N=3$: A, B et C sont les entrées.

BC \ A	$\overline{B}\overline{C}$ 00	$\overline{B}C$ 01	$B\overline{C}$ 11	BC 10
\overline{A} 0				
A 1				

- Avec $N=4$: A, B, C, D sont les entrées.

CD \ AB	$\overline{C}\overline{D}$ 00	$\overline{C}D$ 01	$C\overline{D}$ 11	CD 10
$\overline{A}\overline{B}$ 00				
$\overline{A}B$ 01				
$A\overline{B}$ 11				
AB 10				

□ Règles pratiques

- A partir de la table, on simplifie en regroupant les 1 adjacents.
- La taille d'un groupe est un multiple de 2 c.-à-d. 2^k ($2^0=1$, $2^1=2$, 4, 8, ...).
- Un groupe de 2^k 1 permet de réduire k variables.
- Le groupe est soit rectangulaire ou carré.
- Former les plus gros groupes possibles.
- Un 1 peut faire partie de plusieurs groupes.
- D'une colonne à l'autre, on ne complémente qu'une seule variable (Gray).
- Les bords sont périodiques (le tableau est cyclique).
- La variable qui apparait à la fois complémentée et non complémentée (c.-à-d. la variable qui change de valeur) est à éliminer.

Simplification des expressions logiques



◆ *Simplification graphique : table de Karnaugh*

□ Exemples

- Reprenons l'exemple de l'exercice d'application 1.
- La table de vérité étant la suivante :

Entrées			Sortie
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

<div>BC</div> <div>A</div>	$\overline{B}\overline{C}$ <div>00</div>	$\overline{B}C$ <div>01</div>	BC <div>11</div>	$B\overline{C}$ <div>10</div>
\overline{A} 0	0	0	1	0
A 1	0	1	1	1

$$Y = AC + AB + BC$$

Simplification des expressions logiques



◆ Simplification graphique : table de Karnaugh

❑ Exemples

❑ Soit un circuit à 3 entrées, la sortie S est :

$$S = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC$$

❑ Nous obtenons les tables suivantes :

Entrées			Sortie
A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

BC \ A	00	01	11	10
0	1	0	1	1
1	1	0	0	0

$$S = \overline{B}\overline{C} + \overline{A}B$$

Simplification des expressions logiques



◆ *Simplification graphique : table de Karnaugh*

❑ Exemples

❑ Soit un circuit à 4 entrées, la sortie S est :

$$S = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BCD + A\overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}C\overline{D} + ABCD$$

❑ Nous obtenons la table de Karnaugh :

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	1	1	0
11	0	1	0	0
10	0	1	0	1

$$S = \overline{C}D + \overline{A}D + \overline{B}C\overline{D}$$

Simplification des expressions logiques



◆ *Simplification graphique : table de Karnaugh*

□ Exemples

- Si un état n'est pas spécifié, on laisse un « X » ou « ϕ » (état indéterminé) et on lui attribue la valeur qui convient le mieux.
- Prenons les 2 exemples suivants :

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	ϕ	0
11	0	1	0	ϕ
10	0	1	0	0

$$S = \bar{C}D + \bar{A}D$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	ϕ	1	1	ϕ
01	1	1	ϕ	0
11	0	1	0	ϕ
10	0	1	0	0

$$S = \bar{C}D + \bar{A}D + \bar{A}\bar{C}$$

Tableau récapitulatif des portes logiques



◆ Récapitulatif

Tableau I. – Opérations logiques élémentaires.																														
Opération	Symbole usuel	Symbole normalisé	Table de vérité	Tableau de Karnaugh																										
NOT - INV			<table><tr><th>A</th><th>\bar{A}</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	\bar{A}	0	1	1	0	<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>0</td></tr></table>	1	0																		
A	\bar{A}																													
0	1																													
1	0																													
1																														
0																														
AND - ET			<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>AB</th><th>$A + B$</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	AB	$A + B$	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	<table><tr><td colspan="2">B</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>	B		0	0	0	1
A	B	AB	$A + B$																											
0	0	0	0																											
0	1	0	1																											
1	0	0	1																											
1	1	1	1																											
B																														
0	0																													
0	1																													
OR - OU				<table><tr><td colspan="2">B</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	B		0	1	1	1																				
B																														
0	1																													
1	1																													
XOR - OU Exclusif			<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>$A \oplus B$</th><th>$\overline{A \oplus B}$</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	A	B	$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	<table><tr><td colspan="2">B</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	B		0	1	1	0
A	B	$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$																											
0	0	0	1																											
0	1	1	0																											
1	0	1	0																											
1	1	0	1																											
B																														
0	1																													
1	0																													
XNOR - NON OU Exclusif				<table><tr><td colspan="2">B</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr></table>	B		1	0	0	1																				
B																														
1	0																													
0	1																													
NAND - NON ET			<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>\overline{AB}</th><th>$\overline{A + B}$</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	A	B	\overline{AB}	$\overline{A + B}$	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	<table><tr><td colspan="2">B</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	B		1	1	1	0
A	B	\overline{AB}	$\overline{A + B}$																											
0	0	1	1																											
0	1	1	0																											
1	0	1	0																											
1	1	0	0																											
B																														
1	1																													
1	0																													
NOR - NON OU				<table><tr><td colspan="2">B</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr></table>	B		1	0	0	0																				
B																														
1	0																													
0	0																													



◆ *Quelques applications des circuits logiques*

- ❑ Circuits logiques qui jouent un rôle important dans le hardware (circuits combinatoires standards)
- ❑ Les fonctions les plus couramment utilisées :
 - Additionneur
 - Soustracteur
 - Comparateur
 - Codeurs
 - Décodeurs
 - Multiplexeurs
 - Démultiplexeur
 - Afficheur 7 segments
 - ...

Application des circuits logiques combinatoires



◆ **Demi-additionneur (half adder)**

- Un **additionneur** est un circuit combinatoire qui permet de réaliser la **somme arithmétique** de 2 nombres A et B.
- **Demi-additionneur** : somme de 2 bits A_i et B_i en entrée, avec en sortie la somme S_i et la retenue R_i .

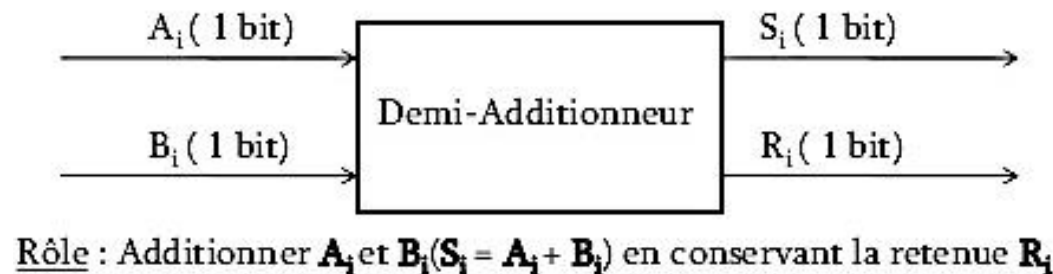


Table de vérité


A_i	B_i		S_i	R_i
0	0		0	0
0	1		1	0
1	0		1	0
1	1		0	1

Equations

$$S_i = A_i \oplus B_i$$

$$R_i = A_i B_i$$

Schéma du circuit

 

□ **Exercice**

- Faire le circuit du demi-soustracteur

◆ Additionneur complet (full adder)

- L'additionneur complet **un bit** réalise la somme de 2 bits A_i et B_i en tenant compte de la retenue d'entrée R_{i-1} .


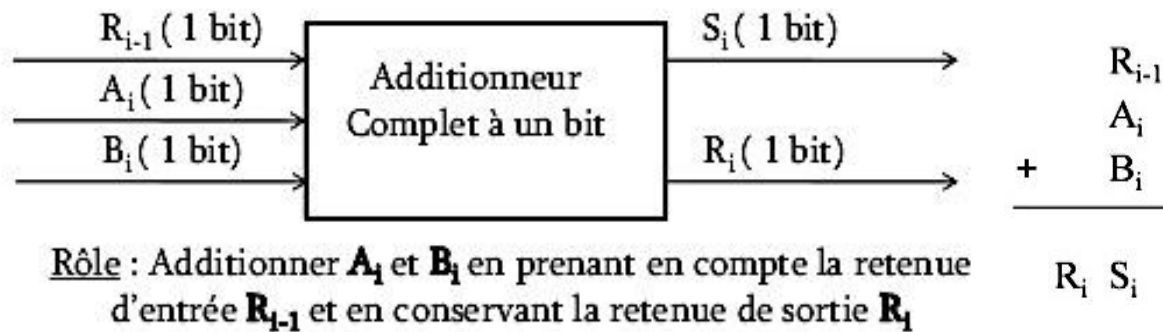


Table de vérité

Entrée			Sortie	
R_{i-1}	A_i	B_i	R_i	S_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

Equations

$$S_i = \overline{A_i} \cdot \overline{B_i} \cdot R_{i-1} + \overline{A_i} \cdot B_i \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot \overline{B_i} \cdot \overline{R_{i-1}} + A_i \cdot B_i \cdot R_{i-1}$$

$$R_i = \overline{A_i} B_i R_{i-1} + A_i \overline{B_i} R_{i-1} + A_i B_i \overline{R_{i-1}} + A_i B_i R_{i-1}$$

- **Exercice :**
- Faire le circuit de l'additionneur complet à 1 bit en utilisant 2 demi-additionneurs.

Application des circuits logiques combinatoires



◆ Additionneur complet (full adder)

□ Solution :

$$R_i = A_i \cdot B_i + R_{i-1} \cdot (B_i \oplus A_i)$$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus R_{i-1}$$

Si on pose $X = A_i \oplus B_i$ et $Y = A_i B_i$

On obtient :

$$R_i = Y + R_{i-1} \cdot X$$

$$S_i = X \oplus R_{i-1}$$

et si on pose $Z = X \oplus R_{i-1}$ et $T = R_{i-1} \cdot X$

On obtient :

$$R_i = Y + T$$

$$S_i = Z$$

X et Y sont les sorties du premier demi-additionneur ayant comme entrées A_i et B_i .

Z et T sont les sorties du deuxième demi-additionneur ayant comme entrées X et R_{i-1} .

$$X = A_i \oplus B_i$$


$$Y = A_i B_i$$

$$Z = X \oplus R_{i-1}$$

$$T = R_{i-1} \cdot X$$

$$R_i = Y + T$$

$$S_i = Z$$

 


Application des circuits logiques combinatoires



◆ Additionneur complet à n bits par propagation de retenue

 
- Circuit combinatoire qui réalise la **somme arithmétique** de deux nombres de n bits :



$$\begin{array}{r}
 R_n \quad R_{n-1} \quad \dots \quad R_3 \quad R_2 \quad R_1 \quad R_0=0 \\
 + \quad A_n \quad \dots \quad A_4 \quad A_3 \quad A_2 \quad A_1 \\
 + \quad B_n \quad \dots \quad B_4 \quad B_3 \quad B_2 \quad B_1 \\
 \hline
 R_n \quad S_n \quad \dots \quad S_4 \quad S_3 \quad S_2 \quad S_1
 \end{array}$$

- En utilisant les additionneurs complets à 1 bit :

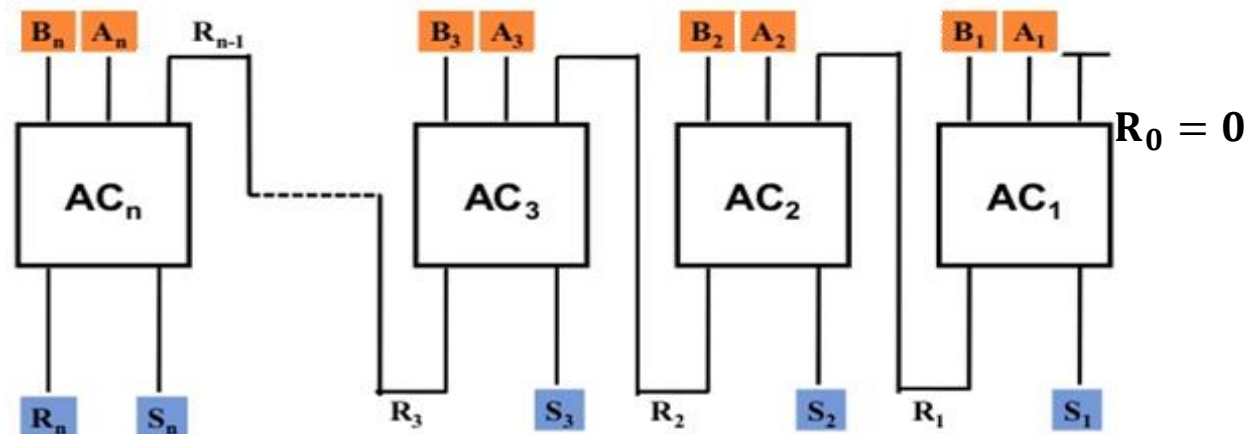
En utilisant les additionneurs complets à un bit :



Circuits arithmétiques

◆ **Comparateur à 1 bit**

 □ C'est un circuit combinatoire qui permet **de comparer** deux nombres binaires A et B.



Rôle : Comparer entre deux bits (A et B):

fe : égalité ($A=B$)

fi : inférieur ($A < B$)

fs : supérieur ($A > B$)

Table de vérité


A	B		fs	fe	fi
0	0		0	1	0
0	1		0	0	1
1	0		1	0	0
1	1		0	1	0

Equations

$$fs = A \cdot \bar{B}$$

$$fi = \bar{A} \cdot B$$

 
$$fe = \bar{\bar{A}\bar{B}} + \overline{AB} = \overline{A \oplus B} = \overline{fs + fi}$$



Circuits de transcodage

◆ Applications des décodeurs : UAL (Unité Arithmétique et Logique)

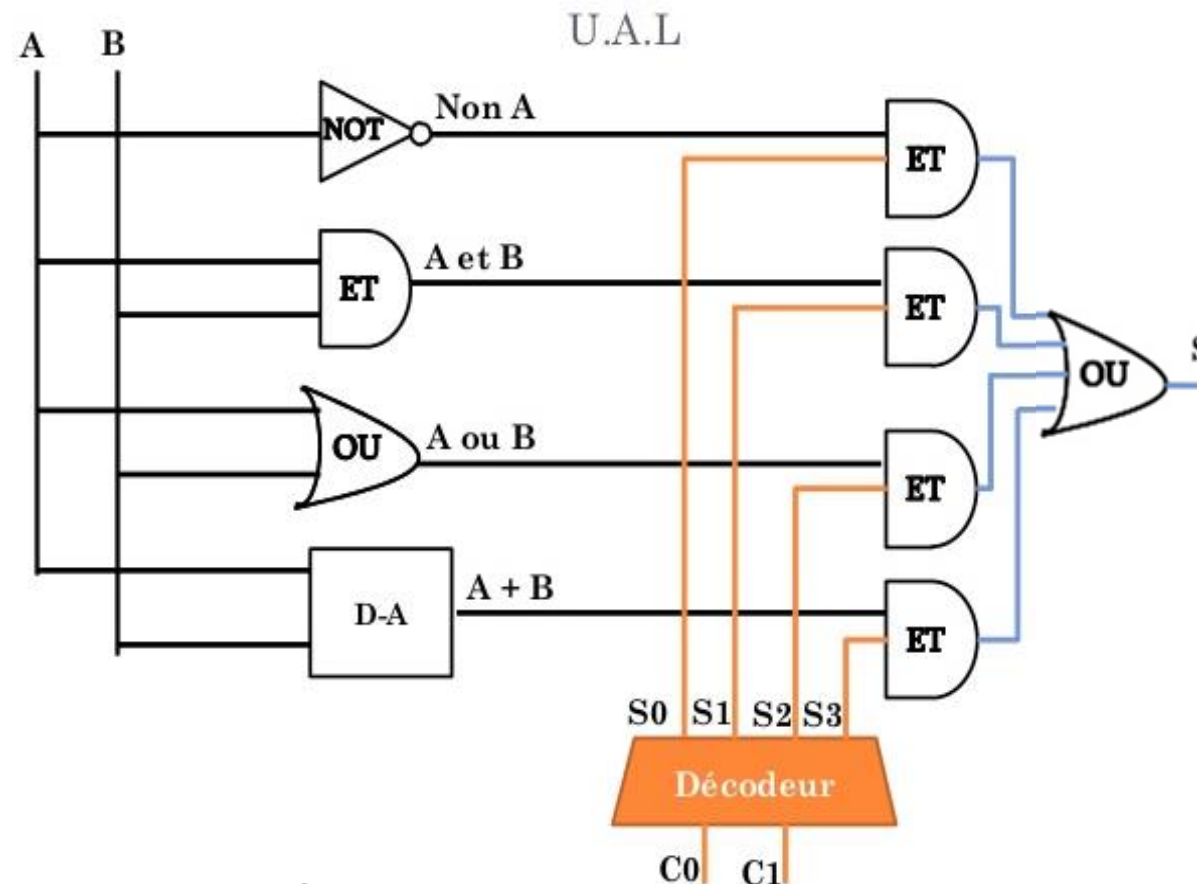- Un décodeur est un dispositif essentiel à l'entrée de l'UAL du processeur.
- Exemple : conversion simplifiée d'UAL à 1 bit :
- Cette UAL possède 2 entrées (A et B) à un bit sur lesquelles 4 opérations sont faites :
 - NOT A
 - A AND B
 - A OR B
 - A + B (addition arithmétique).



Circuits de transcodage

◆ Transcodeur BCD/XS3 :

□ **Exercice** : Réaliser un transcodage du code BCD vers le code à excès de 3 (XS3(N) = BCD(N) + 3). Les nombres d'entrée et de sortie sont exprimés sur 4 bits, et ce transcodeur pourra convertir tous les chiffres de 0 à 9.



Chiffre converti	Entrées (BCD)				Sorties [XS 3]			
	E_3	E_2	E_1	E_0	S_3	S_2	S_1	S_0
0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	1	0	0	0
6	0	1	1	0	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0	1	0
8	1	0	0	0	1	0	1	1
9	1	0	0	1	1	1	0	0
-	1	0	1	0	x	x	x	x
-	1	0	1	1	x	x	x	x
-	1	1	0	0	x	x	x	x
-	1	1	0	1	x	x	x	x
-	1	1	1	0	x	x	x	x
-	1	1	1	1	x	x	x	x

$E_1 E_0$	00	01	11	10
$E_3 E_2$				
00	0	0	0	0
01	0	1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

$$S_3 = E_3 + E_2 E_0 + E_2 E_1$$

$E_1 E_0$	00	01	11	10
$E_3 E_2$				
00	0	1	1	1
01	1	0	0	0
11	X	X	X	X
10	0	1	X	X

$$S_2 = E_2 \overline{E_1} \overline{E_0} + \overline{E_2} E_0 + \overline{E_2} E_1$$

$E_1 E_0$	00	01	11	10
$E_3 E_2$				
00	1	0	1	0
01	1	0	1	0
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

$$S_1 = \overline{E_1} \overline{E_0} + E_1 E_0 = \overline{E_1} \oplus \overline{E_0}$$



$E_1 E_0$	00	01	11	10
$E_3 E_2$				
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	X	X	X	X
10	1	0	X	X

$$S_0 = \overline{E_0}$$

Circuits de transcodage


◆ **Transcodeur HEXA/7 SEGMENTS :**

  - Les 16 chiffres 0, ..., 9 et A, ..., F sont affichés au moyen d'un dispositif appelé afficheur à segments. Cet afficheur est un ensemble de diodes électroluminescentes (DEL) :



Chiffre décimal	Entrées D C B A	Sorties a b c d e f g							Afficheur
		a	b	c	d	e	f	g	
0	0 0 0 0	1	1	1	1	1	1	0	← 0
1	0 0 0 1	0	1	1	0	0	0	0	← 1
2	0 0 1 0	1	1	0	1	1	0	1	← 2
3	0 0 1 1	1	1	1	1	0	0	1	← 3
4	0 1 0 0	0	1	1	0	0	1	1	← 4
5	0 1 0 1	1	0	1	1	0	1	1	← 5
6	0 1 1 0	0	0	1	1	1	1	1	← 6
7	0 1 1 1	1	1	1	0	0	0	0	← 7
8	1 0 0 0	1	1	1	1	1	1	1	← 8
9	1 0 0 1	1	1	1	0	0	1	1	← 9

Affichage hexadécimal

 

- Exercice :** A l'aide du tableau de Karnaugh déterminer les expressions simplifiées et le schéma logique des 7 sorties